

Circuitos Combinacionais:


- O que vimos até o semestre anterior
- Depende somente das entradas

Circuitos sequenciais:

- Depende das entradas e do estado anterior do circuito
- Contem memória
- Dependendo das entradas ele pode mudar o estado ou continuar no anterior

Latch (aquela imagem q n ta no livro)

Latch báisco:

 


(a) Circuit

S	R	$Q_a$	$Q_b$	
0	0	0/1	1/0	(no change)
0	1	0	1	
1	0	1	0	
1	1	0	0	

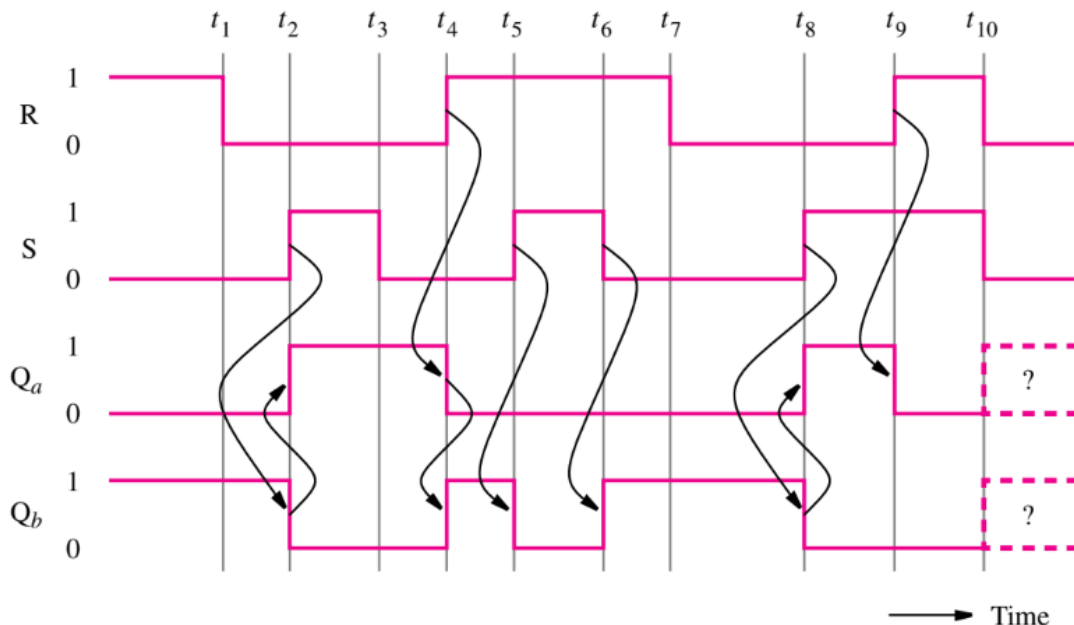(b) Characteristic table

Quando S (set) e R (reset) são 0 ele mantém o mesmo estado

Quando 1 das entradas do NOR for 1 ele já ira produzir 0.



O estado 0 0 nunca deve ocorrer como primeiro estado, pois você não sabe o que havia antes no circuito.

Quando  $S = R = 0$  e somente 1 deles muda de valor, podemos perceber que há um certo delay acontecendo. Em  $t_2$ , quando S vai para 1, isso automaticamente faz com que  $Q_b$  seja

0, aí, com Qb sendo zero podemos inferir o valor de que Qa, que neste caso será 1. Ou seja, tem um certo delay até que o Qb seja definido para aí posteriormente o Qa ser definido. O mesmo ocorre em t4, Quando R vira 1 isso implica Qa a ser 0 que aí irá fazer com que Qb seja 1, neste caso.

Portanto, pode-se perceber a existencia desse delay e isso se torna um problema quando vamos do instante 1 1 para o 0 0 (duas mudanças acontecem ao mesmo tempo), isso, pois, ambos vao mudar de valor, mas por causa desse delay, você nao sabe quem ira mudar primeiro, fazendo com que o resultado do circuito seja indeterminado. Mesmo se as mudanças fossem instantâneas isso faria com que  $Qa = Qb = 1$  o que faria com que  $Qa = Qb = 0$  assim entrando em um looping de indefinição.existencia

Mudanças de 0 0 para 1 1 ou 1 1 para 0 0 são inseguras!

O estado 1 1 é inseguro


## Gated SR Latch

O estado do Latch anterior sempre vai mudar quando as mudanças nos sinais acontecerem. Mas se nao tivermos controle dessas mudanças, não saberemos quando o Latch irá mudar de estado.

A seguir terá um latch com um controle (Clock), no qual só irá mudar de estado quando clock for 1. Se não sempre manterá seu estado anterior.

Agora o circuito virou somente Q e -Q, invés de Qa e Qb, isso, pois, como o caso 1 1 1 sempre deve ser evitado, o circuito irá sempre se comportar dessa forma, tendo um sendo o negado do outro.

 E é considerado que quando Set é 1 Q é 1 e quando Reset é 1 Q = 0.





(a) Circuit

Clk	S	R	$Q(t+1)$
0	x	x	$Q(t)$ (no change)
1	0	0	$Q(t)$ (no change)
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	x

  
(b) Characteristic table

X significa que não importa se é 0 ou 1 para a primeira linha, e na última linha ele é X para mostrar que o estado é indefinido.



(d) Graphical symbol


Circuitio com NAND:

 
 
## Gated D Latch

Imagina que queremos fazer uma soma usando o ripple-carry e também desejamos armazenar o resultado dessa soma. Utilizar um simples Latch seria um problema. Quando o ripple-carry está fazendo as suas operações, suas outputs ficam mudando constantemente por causa do atraso das portas lógicas, sendo assim, seus outputs vão ficar alternando entre 0 e 1. Portanto, no caso em que o bit é temporariamente 1, logo, 1 é passado para o Set do latch, porém, se, no final, esse bit mudar para 0, 0 será mandado para o Set, o que fará com que o Latch fique com o estado anterior invés de atualizar seu valor.


Isso foi resolvido com o clock. Ele é 0 até terminar a operação da soma, aí irá virar 1 para armazenar o valor e depois zero novamente. Entretanto, antes de adicionar um novo valor no Latch teríamos que resetá-lo para apagar o que ele tinha anteriormente. E esse problema é corrigido com o Latch tipo D.



(a) Circuit

Clk	D	$Q(t+1)$
0	x	$Q(t)$
1	0	0
1	1	1


(b) Characteristic table

 

 (c) Graphical symbol

Neste Latch só existe o input D, considerando que o clock é 1, se D for 1 ele irá forçar S ser 1 e R ser 0 o que irá forçar Q ser 1. Se D for 0 ele irá forçar S ser 0 e R ser 1 o que irá fazer Q ser zero.

Note que nesse tipo de Latch, R é sempre o oposto do S o que evita o caso 1 1 que causava indeterminação.



(d) Timing diagram

O diagrama de tempo mostra que quando Clock for 0, não importa o valor de D, o Q sempre vai se manter igual, entretanto, quando o Clock for 1  $Q = D$ .


É dito que o Latch é level sensitive, ou seja, ele é sensível ao sinal do clock.

### Tempo de Setup e Hold

Se o D variar no exato momento que o clock muda de valor e logo após variar novamente, não tem como se ter certeza de qual será o valor do Q, pois, conforme o Clock altera o valor o D também está alterando. (isso faz mais sentido em flip-flop que é nas bordas, mas tudo bem né).

Com isso existe um tempo de setup, que é quanto tempo antes do clock mudar de valor o D já tem que estar com o seu valor estável e o tempo de Hold que é quanto tempo depois do clock o D deve manter o seu valor.

## Master-Slave D Flip-Flop

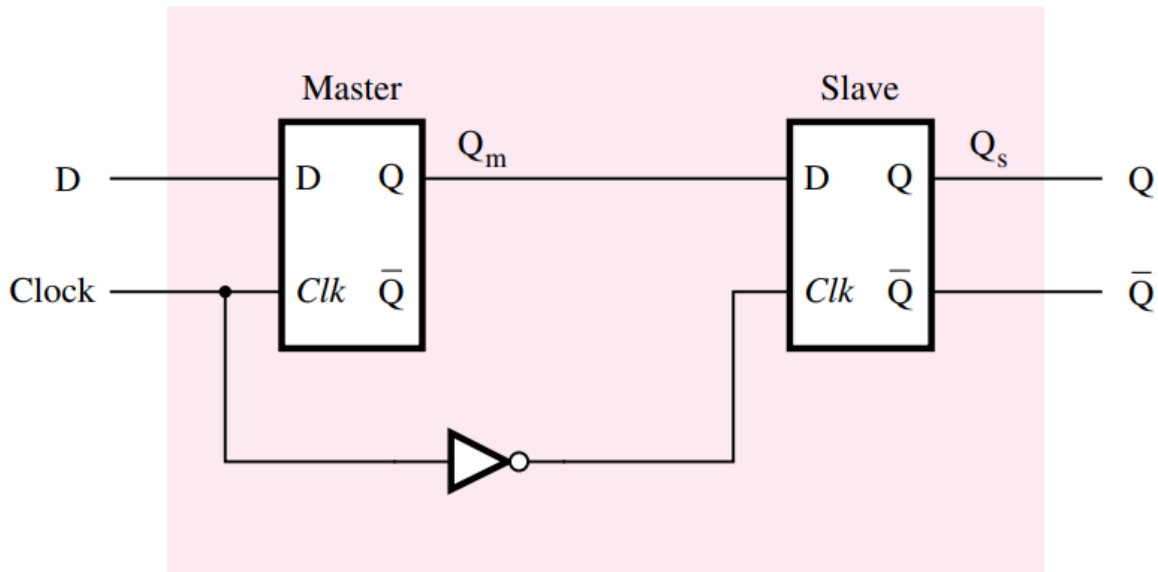


(a) Circuit


O primeiro, Master, muda seu estado quando o Clock é 1, já o Slave muda quando o clock for 0.

Portanto, quando o Clock for 1,  $Q_m$  será igual a D. Logo após o clock ir para 0,  $Q_m$  não vai mais mudar de valor e  $Q_s$  será agora igual a  $Q_m$ .

 Essa situação, do master só alterar quando o clock for 1, fará com que na hora da subida do clock ele comesse a ler o valor do D, mas não irá alterar nada, enquanto, na hora que o clock descer para 0, ele irá ignorar o valor do D e atualizará o valor do Q baseado do  $Q_m$ .



(b) Timing diagram

 


Esse será um flip-flop tipo D com borda de descida (bolinha de NOT no clock)


O fato de agora se ter um  $\bar{C}$  invés de um CLK é para mostrar que a alteração é feita nas bordas.

Para ser um flip-flop tipo D com borda de subida deve-se fazer com que o Master atualize com clock = 0 e o Slave com clock = 1.

### Outros Flip-Flop tipo D

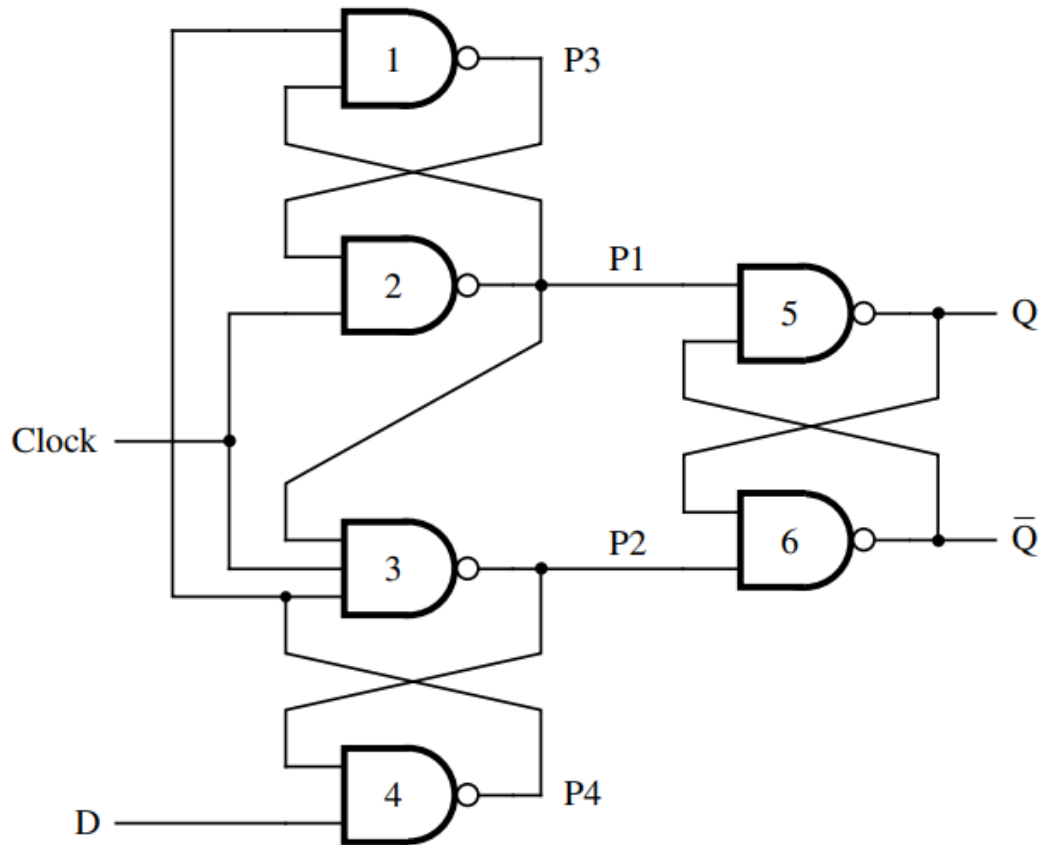

(a) Circuit

 

Podemos ver que ele só depende de 6 NANDS, enquanto um Master-Slave precisa de 2 Gated D latch, cada um com 4 NANDS, ficando assim com 8 NANDS.

Clock 0:

- $P1 = P2 = 1$ 
  - Mantem o estado anterior do circuito
- $P4 = -(1.D) = -D$
- $P3 = -(1.-D) = D$

Mudança de Clock para 1:

- P1 vai depender de p3 (anterior) TEMPO DE SETUP
  - $p3 = D$
  - $P1 = -p3 = -D$
- P2 vai depender de p4 (anterior) TEMPO DE SETUP
  - $p4 = -D$
  - $P2 = -(P1.1.p4)$
  - $P2 = -(-D . -D) = D$
- Com isso,  $Q = D$
- $P4 = -(D.P2) = -D$
- $P3 = -(P4.P1) = -(-D.-D) = D$

A mudança do clock não altera o valor de P4 e P3

Mudança de D para -D:

- $P1 = p1 = -D$
- $P2 = p2 = D$
- $P4 = -(-D.P2) = 1$
- $P3 = -(1.P1) = D$
- $P1 = -(P3) = -D$
- $P2 = -(P1.P4) = D$

A mudança do input D não altera o valor de P1 e P2, por isso que a mudança de Q só ocorre na borda de subida, pois se o clock se manter em 1 e você alterar o valor do D isso não irá influenciar em nada.

Tempo de setup:


- Quando se faz a alteração do clock de 0 para 1, P1 e P2 vão depender de P3 e P4, do estado anterior, porém, no estado anterior P3 é D e P4 é -D, portanto, se vc mudar o valor de D e logo depois fazer a mudança no clock, antes que o tempo de o sinal passar pelos gates 1 e 2 vc vai se foder.
- Com isso, podemos concluir que o tempo de Setup é dado pelos gates 1 e 4.

Tempo de hold:


- É dado no gate 3, pois, quando o P2 é estável mudanças no D não importam mais

## Preset e Celar


### Master e Slave Flip-Flop

 

(a) Circuit

 


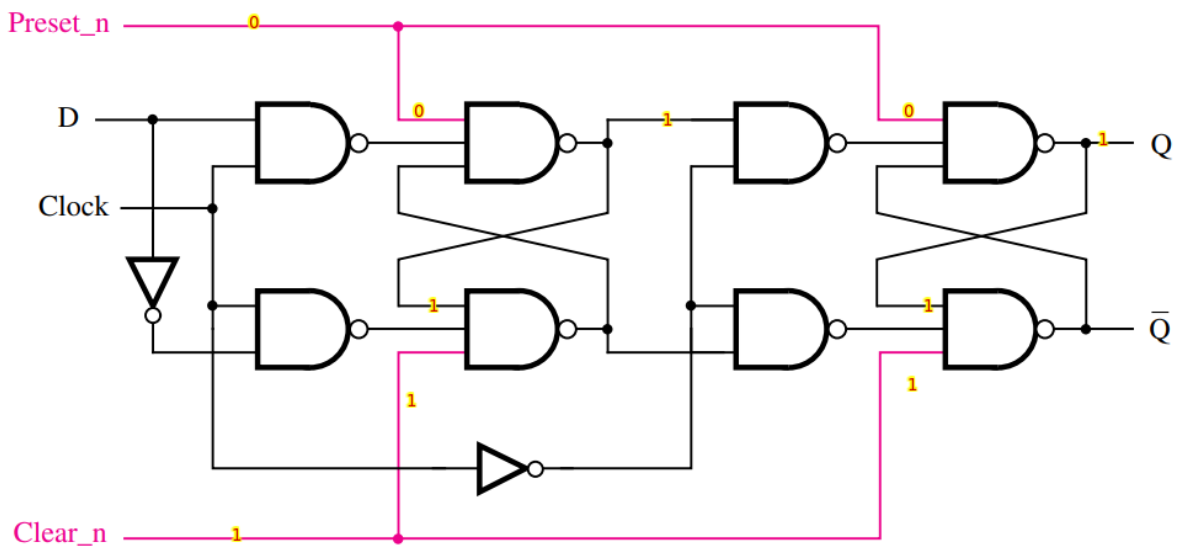Esse flip-flop tipo D na verdade é a junção de um Gated D Latch e um Gated SR Latch.






 Ao ver isso, se pode ter a impressao que ele irá depender do Clock e do D, mas isso não é verdade. Tomamos por exemplo o Clock como 0:




E agora o Clock como 1:

 


Por causa dessa implementação, de o Master receber o Clock e o slave receber Not Clock faz com que isso sempre irá funcionar.


E a mesma lógica segue para o Clear.

O outro Flip-Flop tipo D:

 


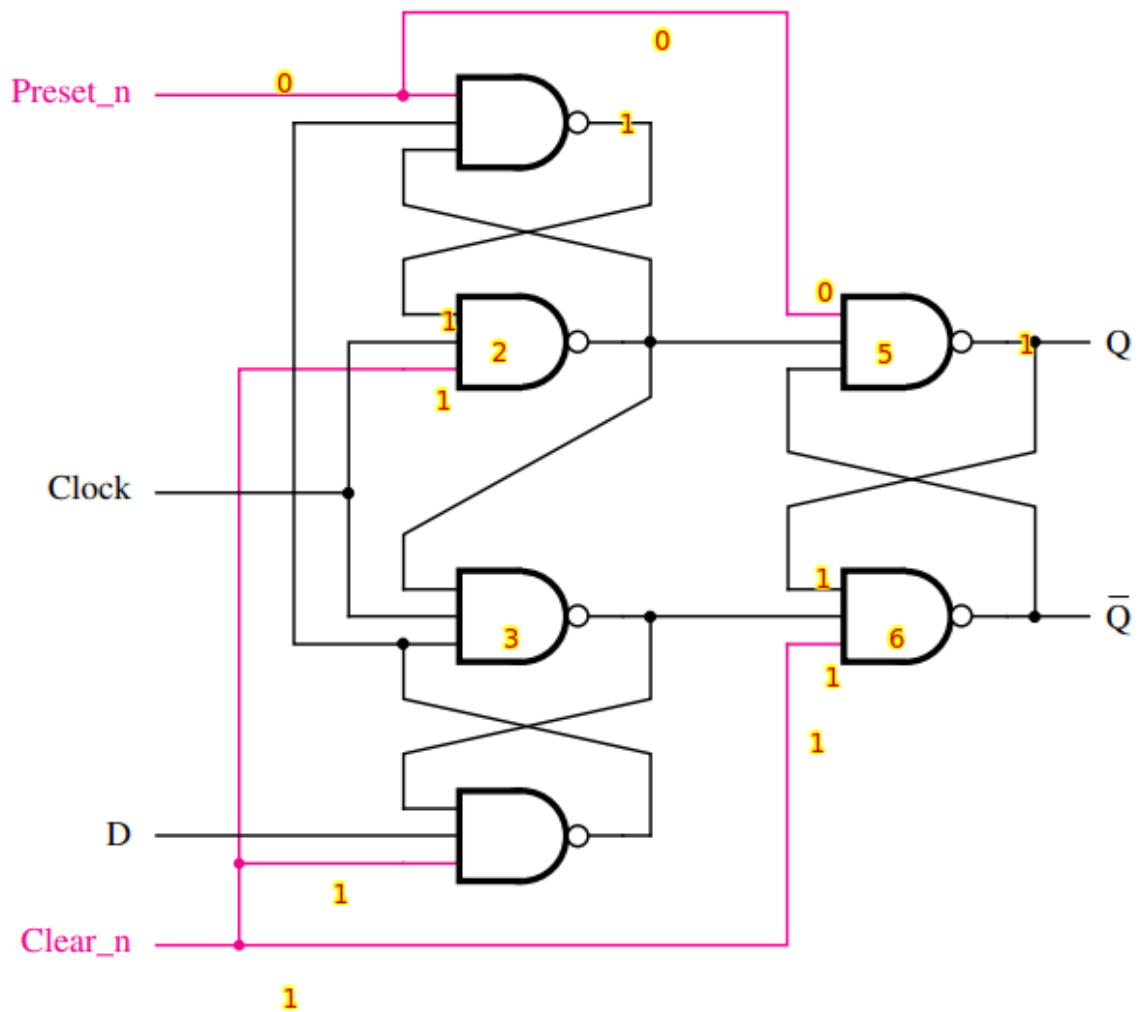

 
Analisando para o Preset, podemos ver que a mágica está no gates 2 e 3. Se o clock for 1, o gate 2 irá produzir 0 que então será passado para o gate 3, que produzirá 1 que irá para o gate 6 dando o output que queremos. Quando o clock for 0, o 0 irá direto para o gate 3 que produzirá 1 para para o 6.



 
Para o Clear, ele sempre irá produzir independentemente



 O preset e o Clear são assíncronos, não depende do clock. Entretanto, as vezes é necessário tê-los de uma maneira síncrona, que pode ser representada da seguinte forma:



## Flip-Flop tipo T

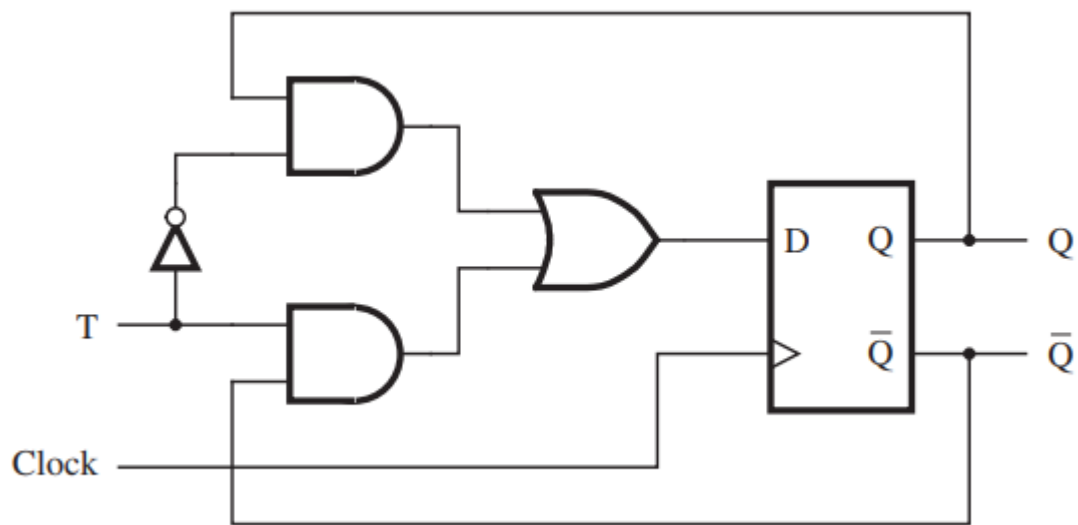

O circuito faz com que o D receba ou Q ou -Q dependendo do T.

T = 0, então D = Q, logo o estado do sistema não muda.


T = 1, então D = -Q, logo o estado do sistema muda.

Portanto, o Flip-Flop tipo T mantém o estado quando T for 0 e muda o estado quando T for 1.


D será dado por:  $-TQ + T\bar{Q}$

T	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$
1	$\bar{Q}(t)$


(b) Characteristic table

 

(c) Graphical symbol

 

## Flip-Flop JK

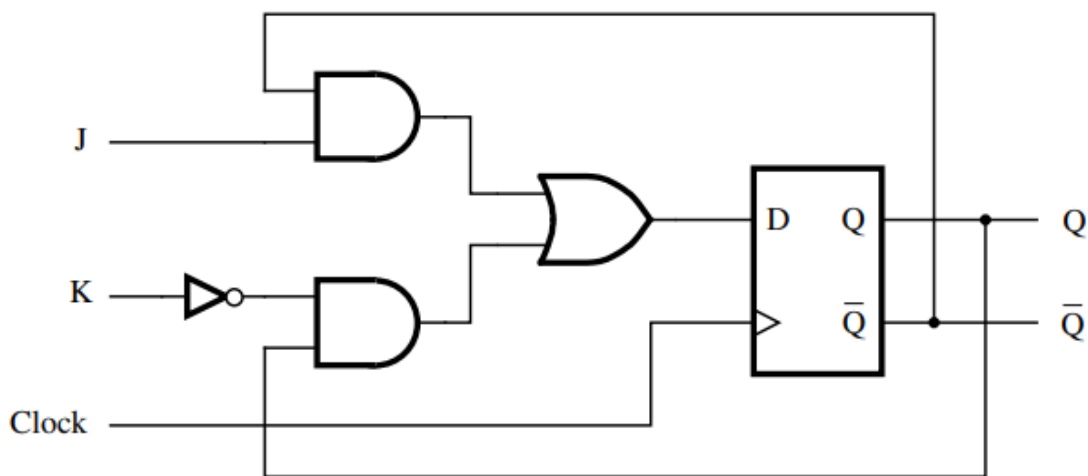

(a) Circuit

É praticamente o mesmo circuito do Flip-Flop tipo T, entretanto, o D agora não depende somente do T, também dependendo do J e do K.

O D será dado por:  $D = J\bar{Q} + \bar{K}Q$

Note que a mudança não ocorre somente na substituição do T pelo J e o K, mas também pelas mudanças de onde se pega o Q.

Antes, o Q ia com o -T e o -Q ia com o T. A lógica agora será a mesma, o Q terá que estar multiplicando algo negado e -Q terá que estar multiplicando algo não negado. Por isso que será  $J\bar{Q} + \bar{K}Q$ .

O flip-flop JK funcionará tipo o SR, onde  $J = S$  e  $K = R$  menos no caso  $J = K = 1$ , pois neste caso, o Flip-Flop vai funcionar exatamente como o Flip-Flop tipo T.

O Flip-Flop JK é um modelo versátil, pois ele pode funcionar como um Flip-Flop tipo D e também como um Flip-Flop tipo T ( $J = K$ ).

Quando  $J = K = 0$  ele funciona exatamente como um tipo T quando T é 0, ou seja, ele mantém o estado dele. Já quando  $J = K = 1$  ele funciona com o T sendo 1, mudando o estado.


Quando  $J = 1$  ele é um Set, fazendo o Q ir para 1.

Quando  $J = 0$  ele é um Reset, fazendo Q ir para 0.

## Registrador

É uma junção de Flip-Flops para poder armazenar mais de 1 bit.


Registrador Shifter (serial):

 

Como a próxima entrada recebe a saída do anterior, podemos ver como isso será um shifter, pois, a cada ciclo de clock, o próximo Flip-Flop irá receber o que tinha previamente no Flip-Flop anterior.

	In	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$	$Q_4 = \text{Out}$
$t_0$	1	0	0	0	0
$t_1$	0	1	0	0	0
$t_2$	1	0	1	0	0
$t_3$	1	1	0	1	0
$t_4$	1	1	1	0	1
$t_5$	0	1	1	1	0
$t_6$	0	0	1	1	1
$t_7$	0	0	0	1	1


Registrador Shifter (paralelo):

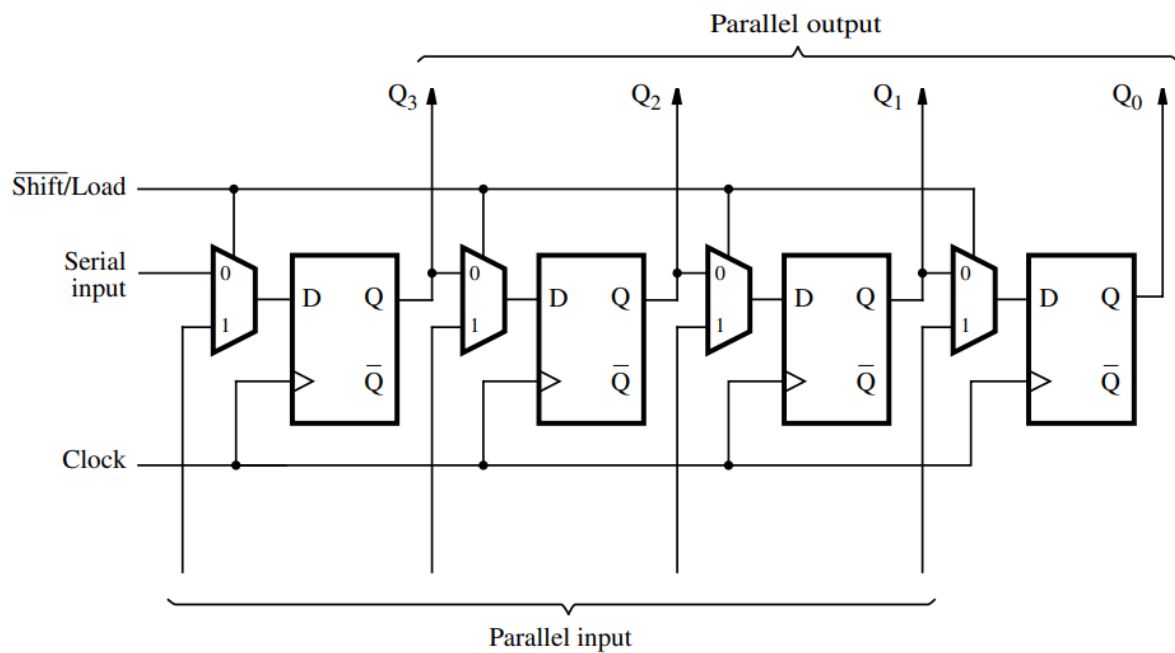

Como se pode perceber, esse circuito funciona como um shifter, mas, no meio dele, você pode ir e alterar o que está em cada Flip-Flop dando um load.

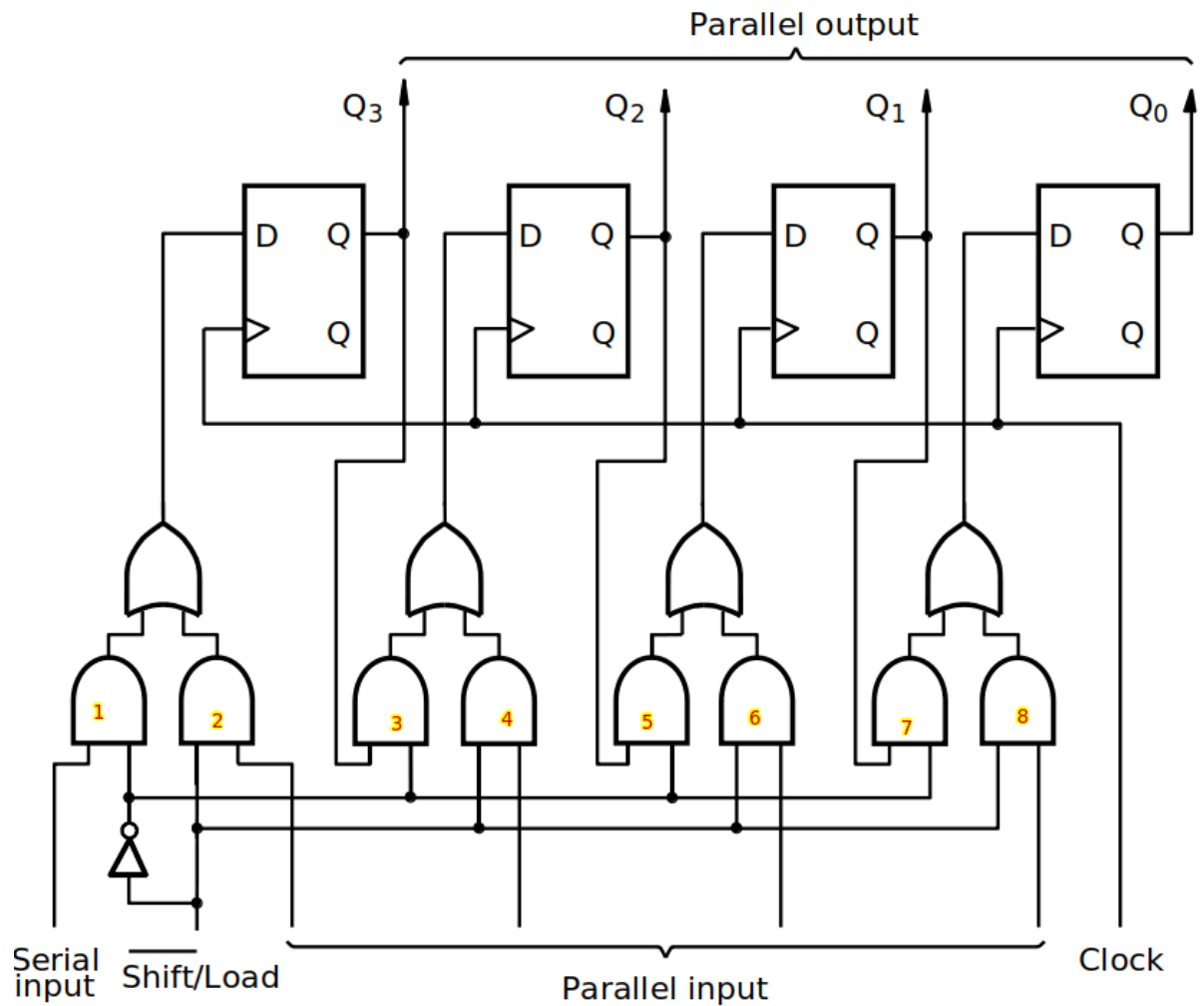A entrada de cada Flip-Flop vem de um Mux, no qual, a chave é o  $\bar{\text{Shift/Load}}$ , se a chave for 0 ele irá funcionar exatamente como o circuito anterior, entretanto, se a chave for 1, 4 inputs Paralelos serão passados para o Registrador.






É o mesmo circuito, porem mais complexo e da forma que o vanderlei passou kkkk.

Quando o -Shift/Load é 0 todos os ANDS impares são acionados, consequentemente, o que irá para os inputs Ds dos Flip-Flops será os Qs, ou seja, quando -Shift/Load é 0 ele irá funcionar como um Shifter.


Já, quando -Shift/Load é 1, todos ANDS pares serão acionados, os quais recebem os inputs paralelos, portanto os Flip-Flops (quando vier o sinal de clock) serão atualizados para os novos inputs passados.

Registrador Paralelo:

 


Esse registrador não é um shifter, e sim, somente um registrador normal. Ou seja, durante um ciclo de clock ele estará guardando as informações presentes nos Flip-Flops, entretanto, logo quando uma nova borda (no caso da imagem, uma de descida) vem ele irá atualizar o seu valor.

 Portanto, para resolver este problema, precisaremos adicionar um novo input que será o Enable, que irá dizer se devemos ou não atualizar o registrador quando se tem uma nova borda de clock.




É utilizado este mux tendo o LOAD como chave, pois quando o LOAD é 1 ele irá atualizar o valor contendo nos inputs na nova borda de clock, entretanto, quando LOAD é 0 o mux irá mandar para o D o valor que se tinha previamente no Q, ou seja, quando vier uma nova borda de clock ele irá atualizar seu valor para o valor que já tinha, ou seja, nada irá mudar.

## Contador Assíncrono

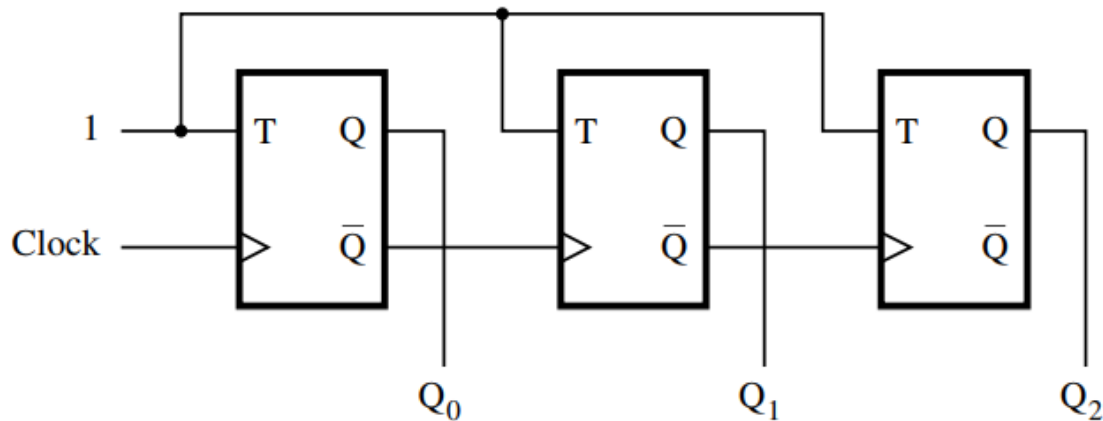

Cada input T está ligado a 1, ou seja, na borda de subida esse Flip-Flop terá seu estado alterado.

 O primeiro Flip-Flop funcionará normalmente, trocando seu estado a cada borda de clock, entretanto, os seguintes só irão trocar de estado quando o Q do Flip-Flop anterior mudar de 1 para 0.




Tempo	Clock	Q0	Q1	Q2
0	0	0	0	0
1	1	1	0	0
2	0	1	0	0
3	Borda de Clock	0	1	0
4	Borda de Clock	1	1	0
5	Borda de Clock	0	0	1

6	Borda de Clock	1	0	1
7	Borda de Clock	0	1	1
8	Borda de Clock	1	1	1
9	Borda de Clock	0	0	0

Como se pode ver, a cada Borda de Clock o valor está aumentando pelo fator de 1. Como só se tem 3 Flips-Flops ele conseguirá contar até 7, como visto na table, a pois no tempo 9 ele já volta para 0 0 0 e começará tudo novamente.

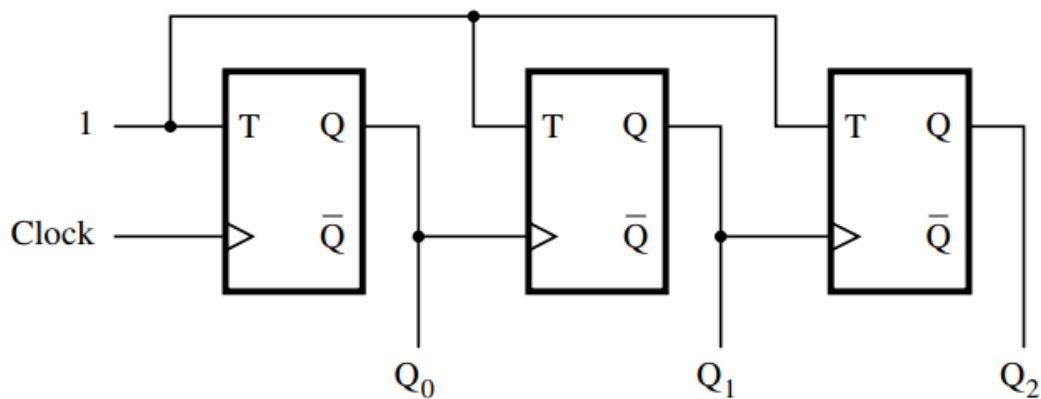Esse circuito é considerado um circuito de módulo 8 (olha a mat discreta ai).



Esse novo circuito é muito parecido com o antigo, entretanto, o clock para os demais Flips-Flops são passados pelo Q, e não pelo -Q. Portanto, um Flip-Flop, menos o primeiro, só terá seu estado alterado quando o seu antecessor passar de 0 para 1. Isso faz com que esse contador tenha uma reposta oposta ao anterior, sendo da seguinte forma: 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 7, 6 ...

## Contadores Síncronos

Os contadores assíncronos são mt lentos, pois para um grande número de flips-flops o delay vai ficar gigante. Por isso os contadores síncronos são mais rápidos.

**Table 5.1** Derivation of the synchronous up-counter.

Clock cycle	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	
0	0	0	0	
1	0	0	1	
2	0	1	0	Q <sub>1</sub> changes
3	0	1	1	
4	1	0	0	Q <sub>2</sub> changes
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	
8	0	0	0	


Analisando a Tabela de um contador de módulo 8 podemos perceber que Q0 sempre muda de valor, Q1 só muda de valor quando Q0 = 1 e Q2 só muda quando tanto Q0 quanto Q1 mudam de valor. Portanto, utilizando Flips-Flops tipo T, os inputs seriam dados por:

$$T0 = 1$$

$$T1 = Q0$$


$$T2 = Q0Q1$$

O que nos leva ao seguinte circuito:

 

Ainda existe um tempo de propagação nos ANDs, esse tempo não pode ser maior que o Clock, na realidade, não pode ser mais que o Clock menos o tempo de Setup.

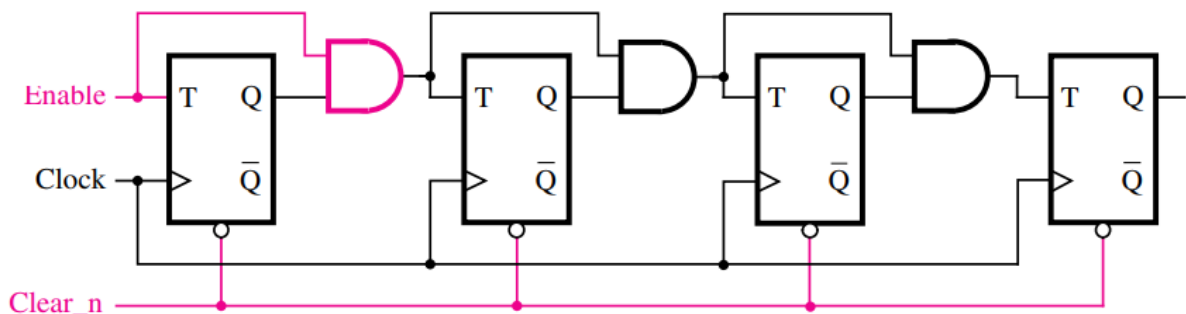Também podemos adicionar um Enable e Clear no circuito.




Agora invés de T0 ser simplesmente 1 ele é Enable e, além disso, T1 é dado por um AND entre o Enable o Q0, onde, se Enable for 1 o circuito vai funcionar normalmente, mas se o Enable for 0, esse zero será propagado por todos os ANDs o que irá ocasionar em todos os Flips-Flops terem o T como 0 que fará com que o circuito nunca mude de estado.

Esse AND no T0 entre o Enable e o Q0 deve existir, pois se o Enable for 0 o Flip-Flop irá manter o seu estado anterior, o que fará com que Q0 possa ser 1, propagando 1 pelo resto do circuito que é algo que não queremos. Logo, este AND cuidará disso.

E o clear serve para poder colocar todos os Flips-Flops como zero.

## Contadores com Flip-Flop tipo D

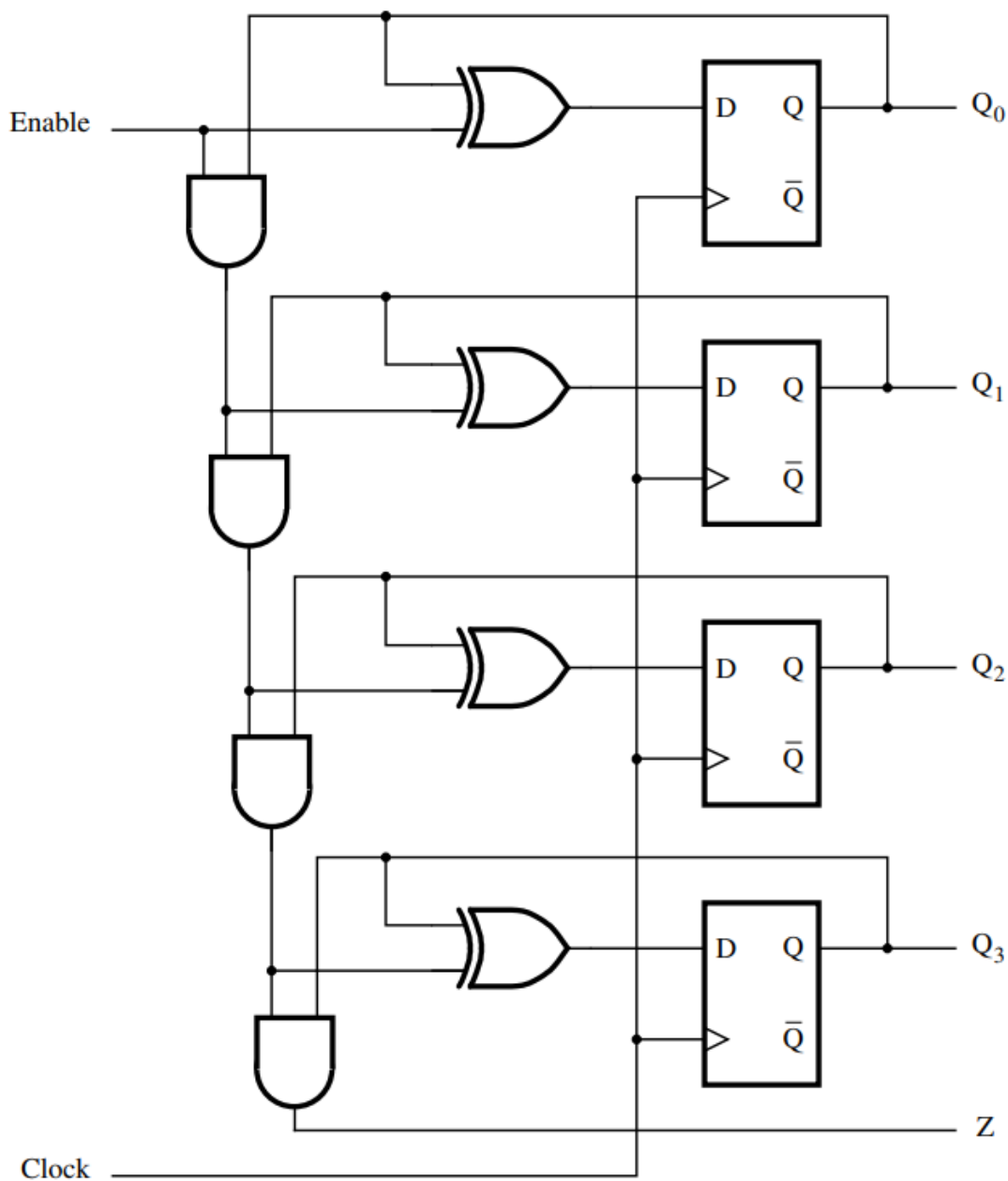

Se assumirmos que Enable é 1, os Ds serão dados dessa forma:

$$D_0 = Q_0 \oplus 1 = \bar{Q}_0$$

$$D_1 = Q_1 \oplus Q_0$$

$$D_2 = Q_2 \oplus Q_1 Q_0$$

$$D_3 = Q_3 \oplus Q_2 Q_1 Q_0$$


Portanto, a fórmula para o D é dada da seguinte maneira:

$$D_i = Q_i \oplus Q_{i-1} Q_{i-2} \cdots Q_1 Q_0$$

Essa fórmula para o D vem do fato de que, quando analisamos a tabela verdade para o contador, vimos que o um Q só muda se todos os Q anteriores forem 1, logo, se o AND entre todos os Qs forem 1, isso significa que o Flip-Flop tem que mudar, logo, o xor vai fazer com que o D seja  $\neg Q$ . E se o resultado do AND for 0 isso significa que o estado tem que manter o mesmo, sendo assim, será um XOR entre Q e 0 o que resultará em Q e consequentemente o estado se manterá o mesmo.

Existe também um AND adicional que dá como output um Z, esse Z é importante, pois ele facilita uma junção com um novo contador e também é útil para saber se o contador chegou no seu valor máximo (todos os Qs sendo um) e virará 0 no próximo ciclo de Clock.

### Contadores com Carregamento paralelo

 


Novamente, quando se fala de carregamentos paralelos a estratégia é a mesma. Será o mesmo circuito, porem com um MUX para escolher entre o circuito normal ou os inputs paralelos.

## Contadores fora da base 2

Os contadores sempre contam de 1 em 1, mas acabam em um número de base 2. Mas e se quissemos fazer um contador que fosse mod 5?


O jeito é utilizar o Load de uma forma tal que quando chegue em certo estado você reste todas as operações para 0.

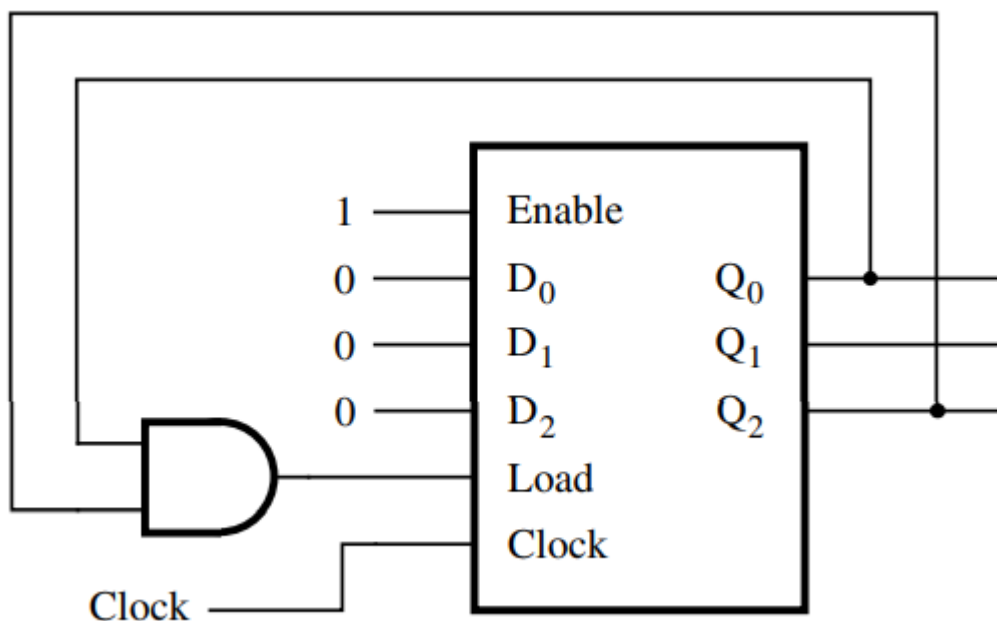No caso do mod 5, quando  $Q_0 = Q_2 = 1$  isso implica que já chegou em 5, logo, o contador deve resetar para 0, o que, em um circuito fica dessa forma:



Pelo fato de o reset acontecer na borda do clock, dizemos que esse tipo de contador tem um reset síncrono.

## Reset Assíncrono

 

(a) Circuit




Dessa vez, pelo reset ser no clear do Flip-Flop ele é assíncrono e funciona da mesma forma do anterior, pegando quando  $Q_0 = Q_2 = 1$  ele usa um NAND para poder ativar o clear e restar o contador.

Essa ideia talvez não seja muito pertinente, pois se tem um sistema que é totalmente sincronizado, ter um reset que é assíncrono pode foder com ele.

E o reset assíncrono só pode colocar todos em 0, já o síncrono pode alterar este valor para um pré determinado.

## BCD Counter

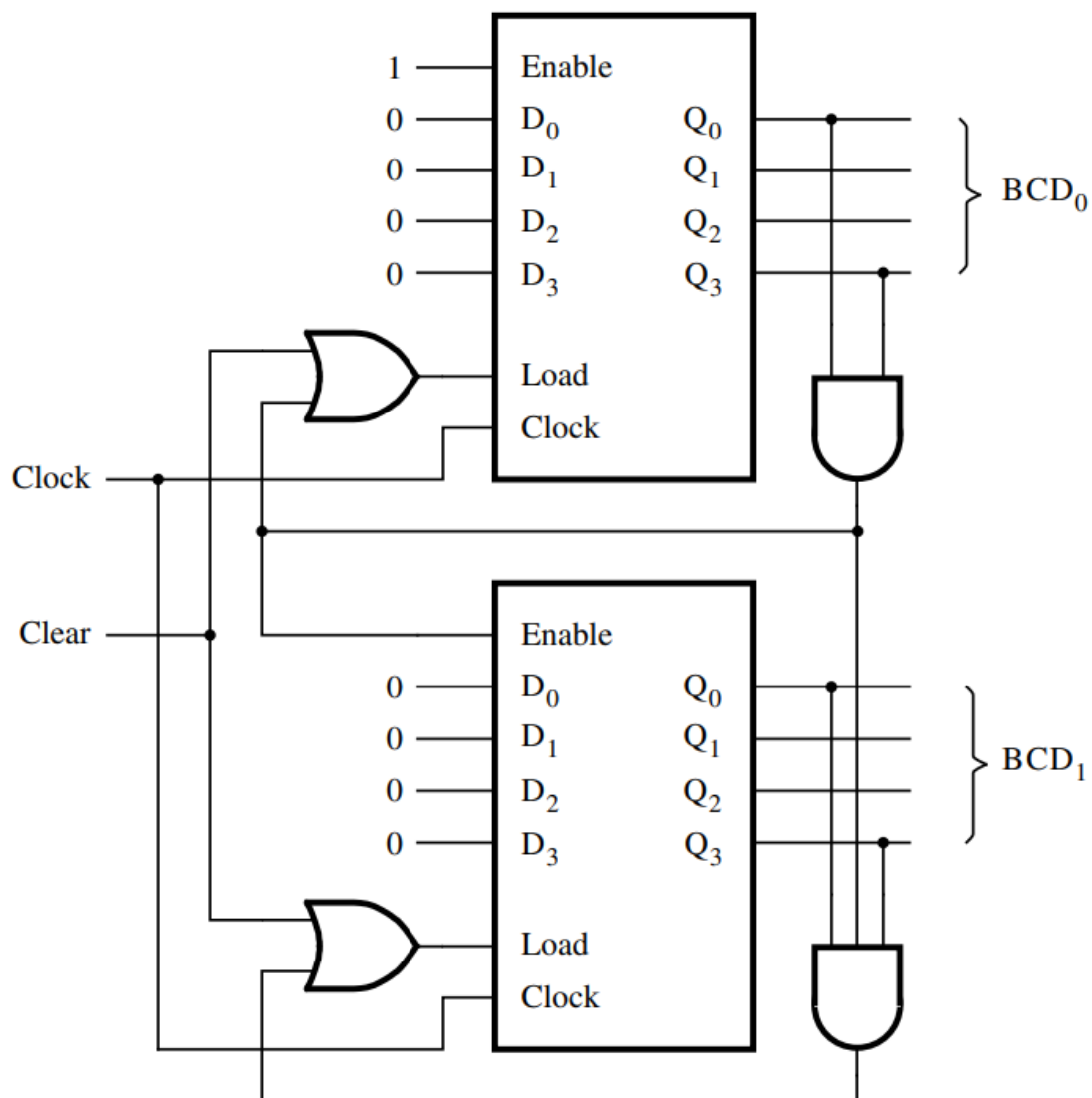

Ele consiste de dois módulos 10.


O segundo só é ativado quando o primeiro chegar em 9.

Note que um sinal Clear, que é ativado quando for 1 é mandado para ambos os contadores, podendo coloca-los como 0 a qualquer instante.
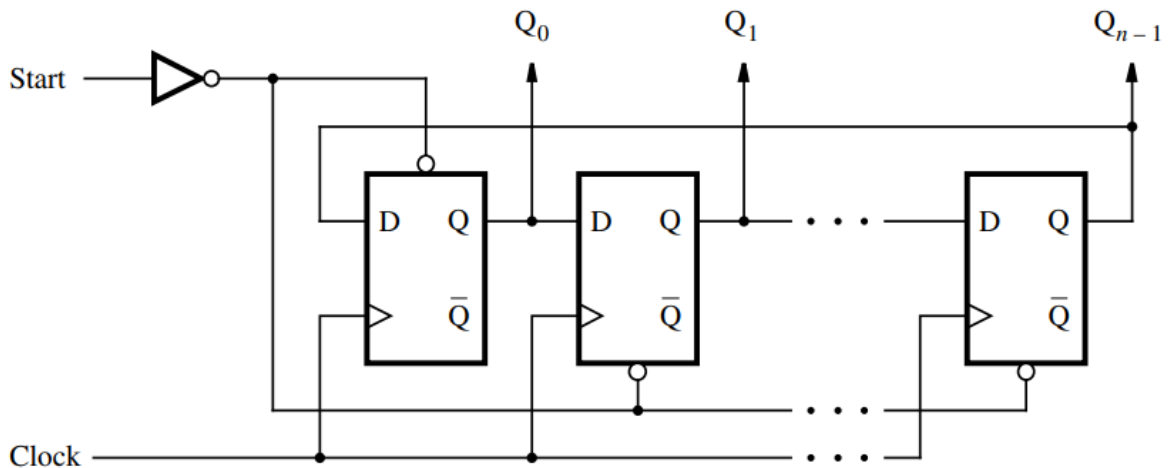
## Ring Counter

Nos contadores anteriores, para saber o valor do circuito é necessário detectar qual que é o valor de cada Flip-Flop.

É possível desenvolver um contador tal qual cada Flip-Flop só fique no estado  $Q_i = 1$  for exatamente um count, ou seja, em todos os outros counts  $Q_i = 0$ . Logo,  $Q_i$  vai indicar diretamente a ocorrência de um count correspondente. Pelo fato disso não representar números binários, é melhor dizer que os outputs dos Flips-Flops representam um código. Tal circuito pode ser construído de um simples registrador de shift.



O nome ring vem do fato de que o output do último  $Q$  irá para o  $D$  do primeiro Flip-Flop.


Quando dado Start, o primeiro Flip-Flop terá valor 1, o que fará com que o Contador fique da seguinte forma:

1000 -> 0100 -> 0010 -> 0001 -> 1000 ...

Pode-se perceber que o tamanho da sequência é de  $n$ , que nesse caso é 4
 
## Johnson baby Counter

Uma variação do Ring Counter é o Johnson Counter. No ring Counter, pegávamos o  $Q$  do último Flip-Flop e passávamos para o  $D$  do primeiro, enquanto no Johnson Counter, invés de passarmos o  $Q$  para o  $D$  iremos passar o  $\bar{Q}$  do último Flip-Flop para o  $D$  do primeiro.



1000 -> 1100 -> 1110 -> 1111 -> 0111 -> 0011 -> 0001 -> 1000  
1 -> 2 -> 7 -> 15 -> 14 -> 12 -> 8 -> 1

Ao contrário do Ring Counter o Johnson Counter tem um tamanho de sequência de  $2n$ , que nesse caso é 8.

**Disponível nos próximos capítulos de Vanderlei Bonato**

Obrigado aos leitores! Desconsiderem os inúmeros erros de português, tipo o contido nesta frase. 🤖