

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO

Augusto Cavalcante Barbosa Pereira - 14651531
Ayrton da Costa Ganem Filho - 14560190
Felipe Volkweis de Oliveira - 14570041

Relatório do Trabalho de Máquinas de Estado - Sistemas Digitais
Professor Danilo H. Spatti

São Carlos, SP
11/12/2023

SUMÁRIO

- 1 INTRODUÇÃO**
- 2 ELEVADOR**
 - 2.1 Diagrama de estados**
 - 2.2 Tabela de transição de estados**
 - 2.3 Implementação no Quartus**
 - 2.4 Código em VHDL**
- 3 MÁQUINA DE REFRIGERANTE**
 - 3.1 Diagrama de estados**
 - 3.2 Tabela de transição de estados**
 - 3.3 Implementação no Quartus**
 - 3.4 Código em VHDL**

1 INTRODUÇÃO

O trabalho tem como objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos na disciplina teórica de Sistemas Digitais dentro do tópico de máquinas de estado.

A seguir será discutida a implementação de duas máquinas de estados distintas:


1. um elevador utilizando o modelo de Moore;
2. uma máquina de refrigerante utilizando o modelo de Mealy.

Ambas as máquinas foram implementadas utilizando VHDL e transformadas em blocos esquemáticos dentro do Quartus.

2 ELEVADOR

Implementamos a máquina de estados do elevador utilizando uma máquina de Moore, utilizando uma variável para armazenar o andar atual.


2.1 Diagrama de estados

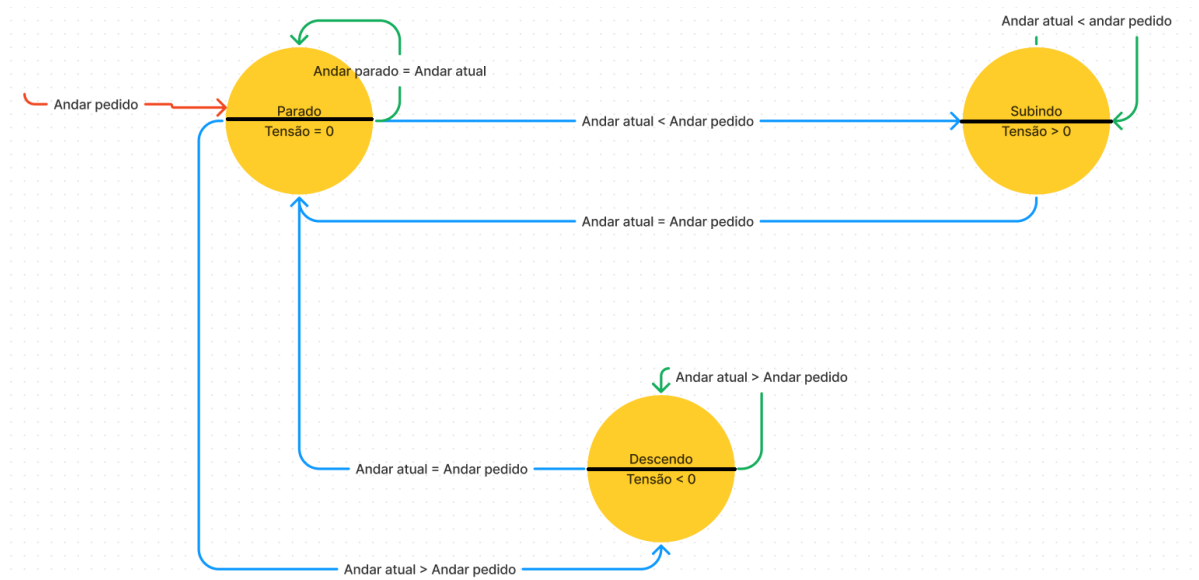

2.2 Tabela de transição de estados

Estado Atual	Andar Atual > Andar Pedido	Andar Atual = Andar Pedido	Andar Atual < Andar Pedido	Saída
Parado	Descendo	Parado	Subindo	Tensão = 0 (00)
Subindo	—	Parado	Subindo	Tensão > 0 (01)
Descendo	Descendo	Parado	—	Tensão < 0 (10)

2.3 Implementação no Quartus

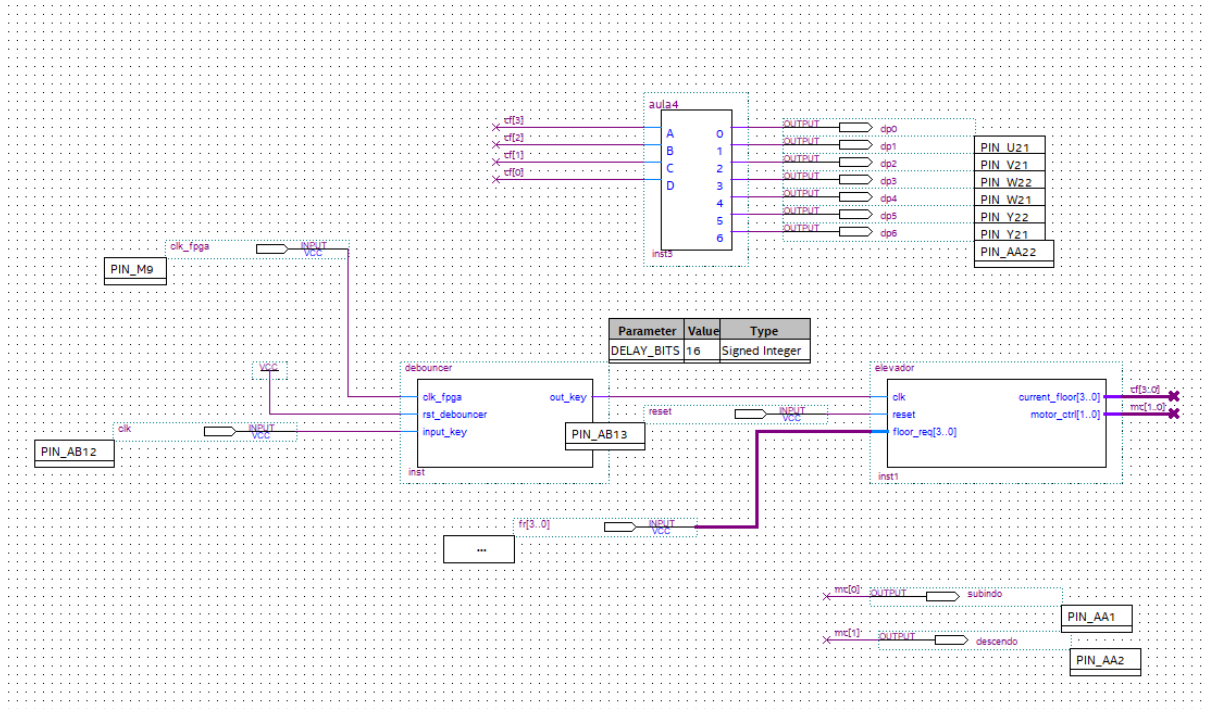


2.4 Código em VHDL

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4
5  entity elevador is
6  Port (
7      clk      : in  STD_LOGIC;
8      reset    : in  STD_LOGIC;
9      floor_req : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
10     current_floor : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
11     motor_ctrl  : out STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0)
12 );
13 end elevador;
14
15 architecture Behavioral of elevador is
16     type state_type is (PARADO, SUBINDO, DESCENDO);
17     signal current_state: state_type := PARADO;
18     begin
19         process(clk,reset)
20             variable andar :STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";
21             begin
22                 if(reset = '1') then
23                     current_state <= PARADO;
24                     andar := "0000";
25                 elsif (clk'event) and (clk = '1') then
26                     case current_state is
27                         WHEN PARADO =>
28                             motor_ctrl <= "00";
29                             if(floor_req > andar) then
30                                 current_state <= SUBINDO;
31                             elsif (floor_req < andar) then
32                                 current_state <= DESCENDO;
33                             elsif (floor_req = andar) then
34                                 current_state <= PARADO;
35                             end if;
36
37                         WHEN SUBINDO =>
38                             motor_ctrl <= "01";
39                             andar := std_logic_vector(unsigned(andar)+1);
40                             if(floor_req > andar) then
41                                 current_state <= SUBINDO;
42                             elsif (floor_req = andar) then
43                                 current_state <= PARADO;
44                             end if;
45
46                         WHEN DESCENDO =>
47                             motor_ctrl <= "10";
48                             andar := std_logic_vector(unsigned(andar)-1);
49                             if (floor_req < andar) then
50                                 current_state <= DESCENDO;
51                             elsif (floor_req = andar) then
52                                 current_state <= PARADO;
53                             end if;
54                     end case;
55                     current_floor <= andar;
56                 end if;
57             end process;
58     end Behavioral;
```

3 MÁQUINA DE REFRIGERANTE

Implementamos a máquina de estados da máquina de refrigerante utilizando o modelo de Mealy, utilizando uma variável para acumular o dinheiro armazenado pela máquina..


3.1 Diagrama de estados

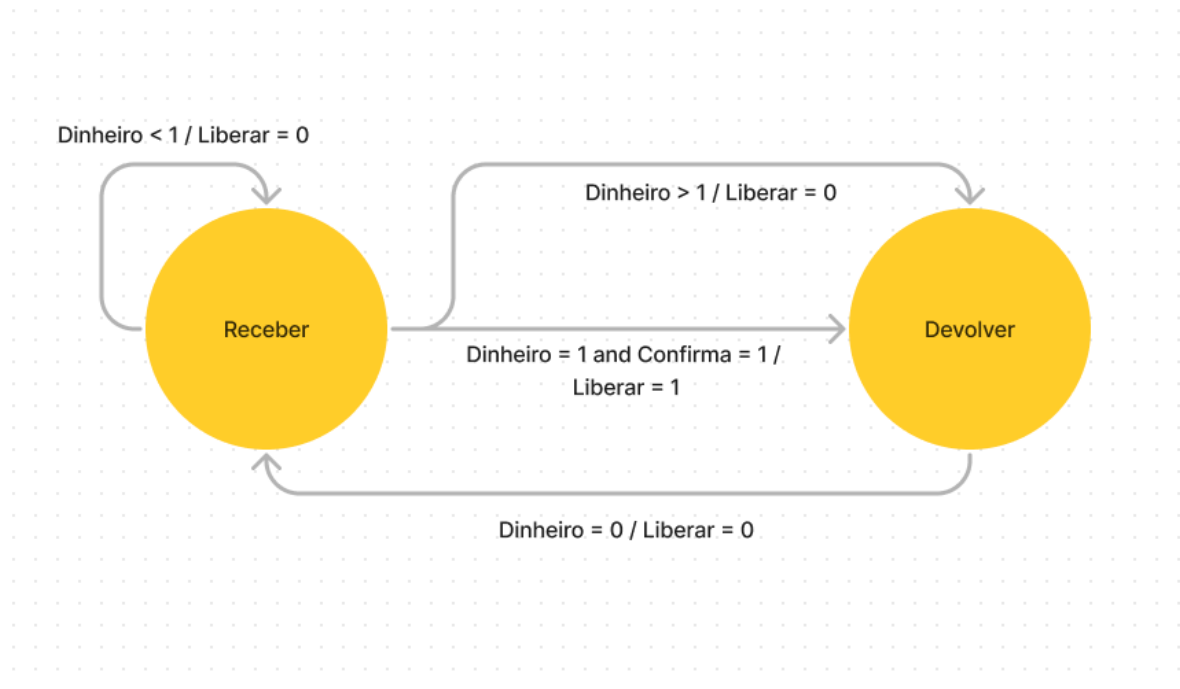

3.2 Tabela de transição de estados

Estado Atual	Dinheiro < 100	Dinheiro > 100	Dinheiro = 0	Dinheiro = 100 and Confirma = 1
Receber	Receber/ Troco=0 Lata=0	Devolver/ Troco=1 Lata = 0	—	Devolver/ Troco = 0 Lata=1
Devolver	—	—	Receber/ Troco=0 Lata=0	—

3.3 Implementação no Quartus

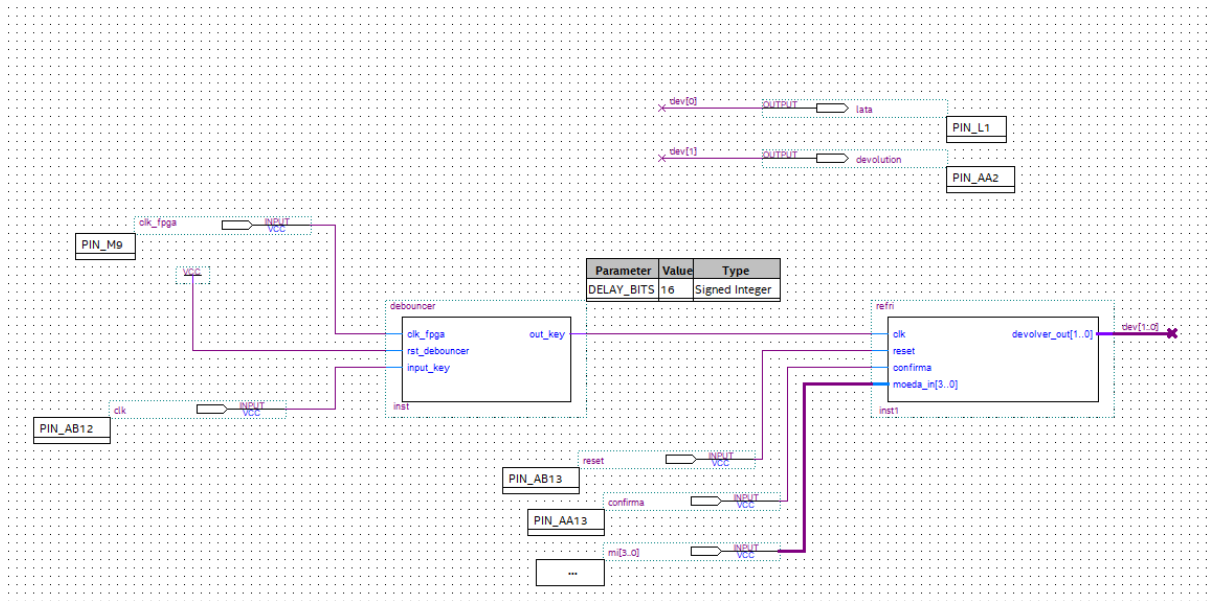

3.4 Código em VHDL

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4
5  entity refri is
6  Port (
7      clk          : in  STD_LOGIC;
8      reset        : in  STD_LOGIC;
9      confirma      : in  STD_LOGIC;
10     moeda_in      : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
11     devolver_out   : out STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0)
12 );
13 end refri;
14
15 architecture Behavioral of refri is
16     type state_type is (recebendo, devolvendo);
17     signal current_state: state_type := recebendo;
18 begin
19     process(clk,reset)
20     variable dinheiro :integer:= 0;
21     variable futuro :integer:= 0;
22     begin
23         if(reset = '1') then
24             current_state <= recebendo;
25             dinheiro := 0;
26         elsif (clk'event) and (clk = '1') then
27             case current_state is
28                 WHEN recebendo =>
29                     if(moeda_in="0001")then
30                         futuro:=10;
31                     elsif(moeda_in="0010")then
32                         futuro:=25;
33                     elsif(moeda_in="0100")then
34                         futuro:=50;
35                     elsif(moeda_in="1000")then
36                         futuro:=100;
37                     elsif(moeda_in="0000")then
38                         futuro:=0;
39                     end if;
40                     dinheiro := dinheiro + futuro;
41                     if(dinheiro=100 and confirma ='1') then
42                         futuro:=0;
43                         devolver_out<="01";
44                         current_state<=devolvendo;
45                     elsif(dinheiro>100) then
46                         futuro:=0;
47                         devolver_out<="10";
48                         current_state<=devolvendo;
49                     end if;
50                 |
51                 WHEN devolvendo =>
52                     devolver_out <= "00";
53                     dinheiro:=0;
54                     current_state <= recebendo;
55
56             end case;
57         end if;
58     end process;
59 end Behavioral;
```